

논리설계 및 실험


06

엘리베이터 제어기


허남정 빅데이터학과 20205273

이선우 교수님

01 엘리베이터는 어떻게 동작하는가?

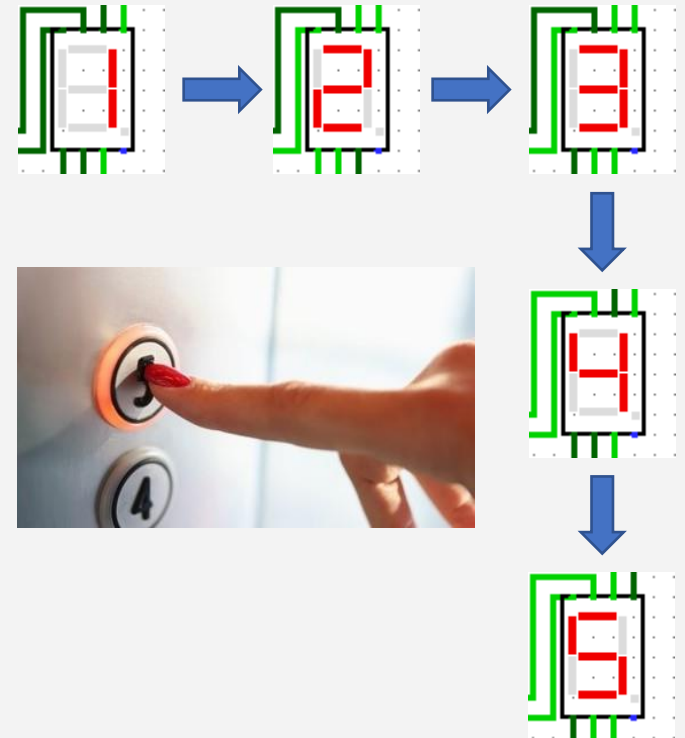

02 다이아그램을 통한 동작의 이해

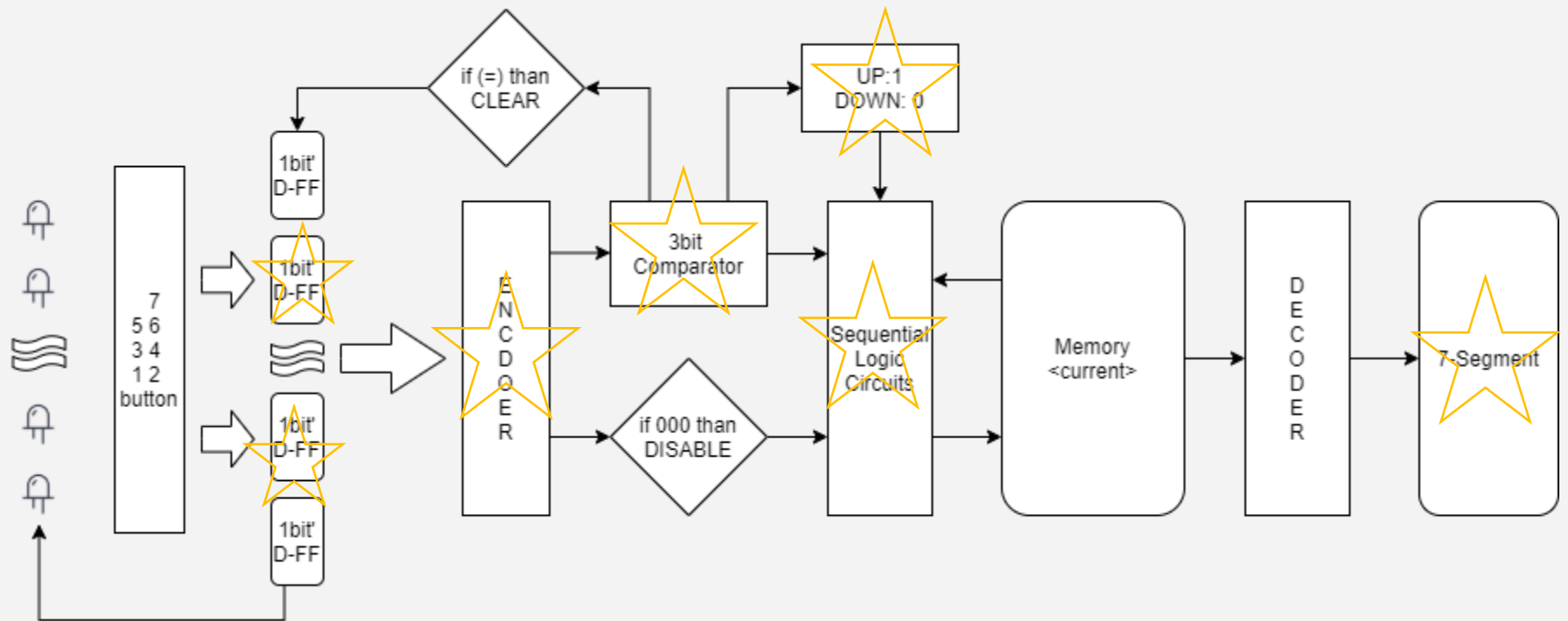

03 실제 동작 시연 : 로직심

사용한 라이브러리 : T-FF / D-FF / 3bit 비교기